

OK ~~to~~



A	B	C	R
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

8 gates $\xrightarrow{\text{TT}} \xrightarrow{\text{Eqn.}} \xrightarrow{\text{Normalization}} \text{CKT}$

$$R = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$

$$= \bar{A}BC + ABC + A\bar{B}C + ABC + AB\bar{C} + ABC$$

$$= BC(\bar{A} + A) + AC(\bar{B} + B) + AB(\bar{C} + C)$$

$$= BC \cdot 1 + AC \cdot 1 + AB \cdot 1$$

$$= AB + BC + CA$$


\rightarrow 4 gates

$$A + A = A$$


$$A + \bar{A} = 1$$

$$A \cdot 1 = A$$

$$R = AB + BC + CA$$


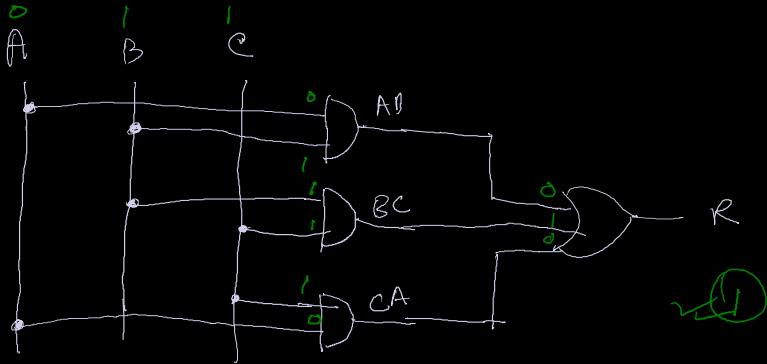


Encoder

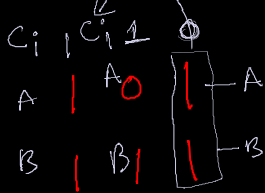

$S=1 \quad S=0 \quad \rightarrow S=0$
 $C=1 \quad C=1 \quad \rightarrow C=1$

A	B	C_i	S	C_o
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

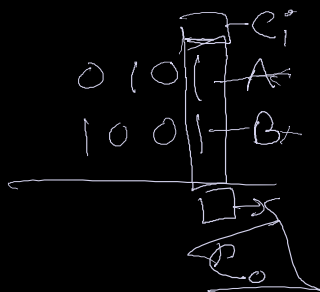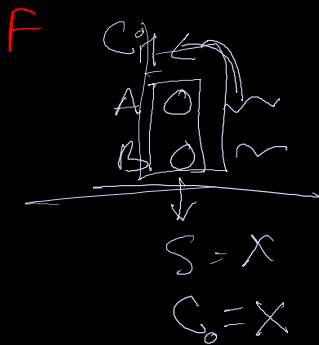

$$i/p \rightarrow A, B, C_i$$

$$o/p \rightarrow \underline{\underline{S}}, \underline{\underline{C_o}}$$

$$S = \overline{A}\overline{B}C_i + \overline{A}B\overline{C_i} + A\overline{B}\overline{C_i} + ABC_i$$

$$C_o = \overline{A}BC_i + A\overline{B}C_i + A\overline{B}\overline{C_i} + ABC_i$$

$$S = \underline{\bar{A}\bar{B}C_i} + \bar{A}B\bar{C}_i + A\bar{B}\bar{C}_i + \underline{ABC_i}$$

$$= C_i (\bar{A}\bar{B} + AB) + \bar{C}_i (\bar{A}B + A\bar{B})$$

$$= \underbrace{C_i}_X \underbrace{\overline{A \oplus B}}_Y + \underbrace{\bar{C}_i}_X \underbrace{A \oplus B}_Y$$

$$\bar{X}Y + X\bar{Y}$$

$$= X \oplus Y$$

$$= \underline{C_i \oplus A \oplus B}$$

$$\boxed{S = A \oplus B \oplus C_i}$$

XOR

$$\underline{\bar{A}B} + \underline{A\bar{B}}$$

XNOR

$$\bar{A}\bar{B} + AB$$

$$\begin{aligned} C_0 &= \bar{A}BC_i + A\bar{B}C_i + A\bar{B}\bar{C}_i + AB\bar{C}_i \\ &= C_i (\bar{A}B + A\bar{B}) + AB(\bar{C}_i + C_i) \\ &= \underline{C_i (A \oplus B)} + \underline{AB} \end{aligned}$$

